



Leaf node:

$\begin{matrix} C0 \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$F_2 = ABCD$$

$\begin{matrix} C0 \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	X	1
10	0	1	1	1

$$F_1 = CD + AB + BD + CB + AD + AC$$

$\begin{matrix} C0 \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	X	1
10	1	0	1	0

$$F_0 = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

Internal Nodes: "Saturating" adder

Truth table too large, 6 input k-map not feasible to do by hand.

Using an online equation simplifier:

A is left input, B is right input.

$$G_2 = B_2 + A_2 + A_1 B_1 + A_0 B_1 B_0 + A_1 A_0 B_0$$

$$G_1 = B_1 + A_1 + A_0 B_0$$

$$G_0 = A_0 \oplus B_0$$

Root node:

A_2	A_1	A_0	TP	T	TM
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

$$\text{THREE} = A_1 A_0$$

$$\text{TOO FEW} = A_2 A_1' + A_1' A_0'$$

$$\text{TOO MANY} = A_2$$

